IMPLEMENTATION OUTPUT

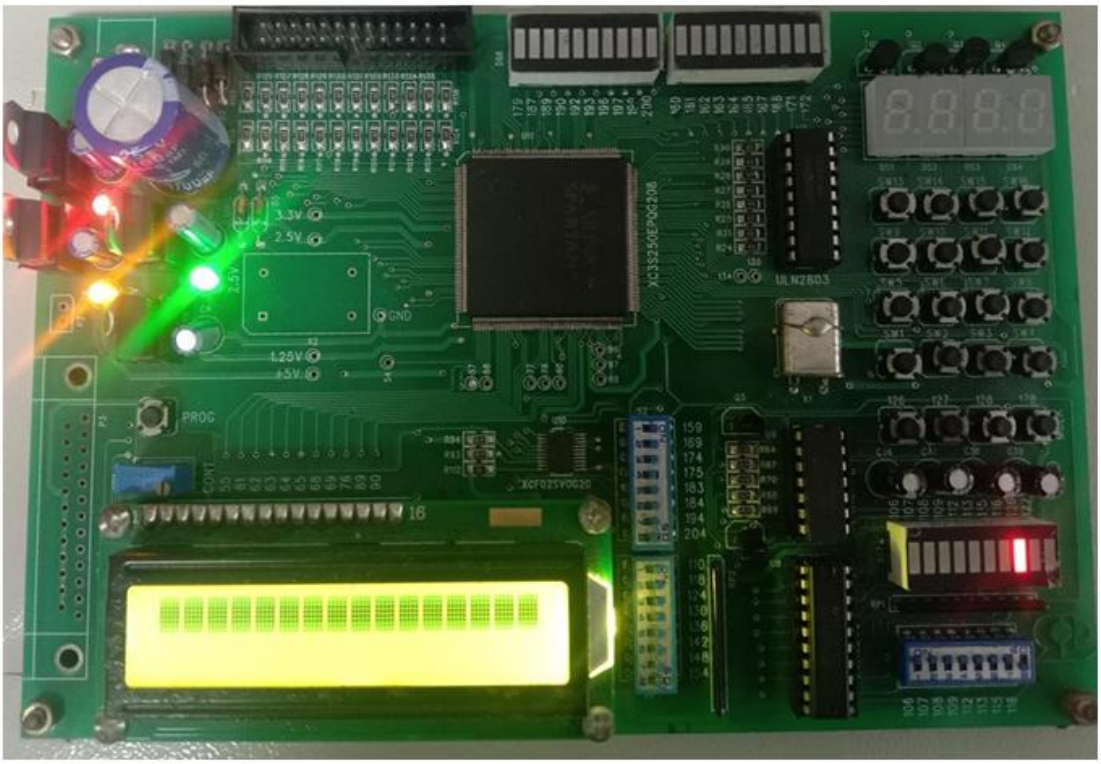

x = 1 , clk = 1 => z = 0

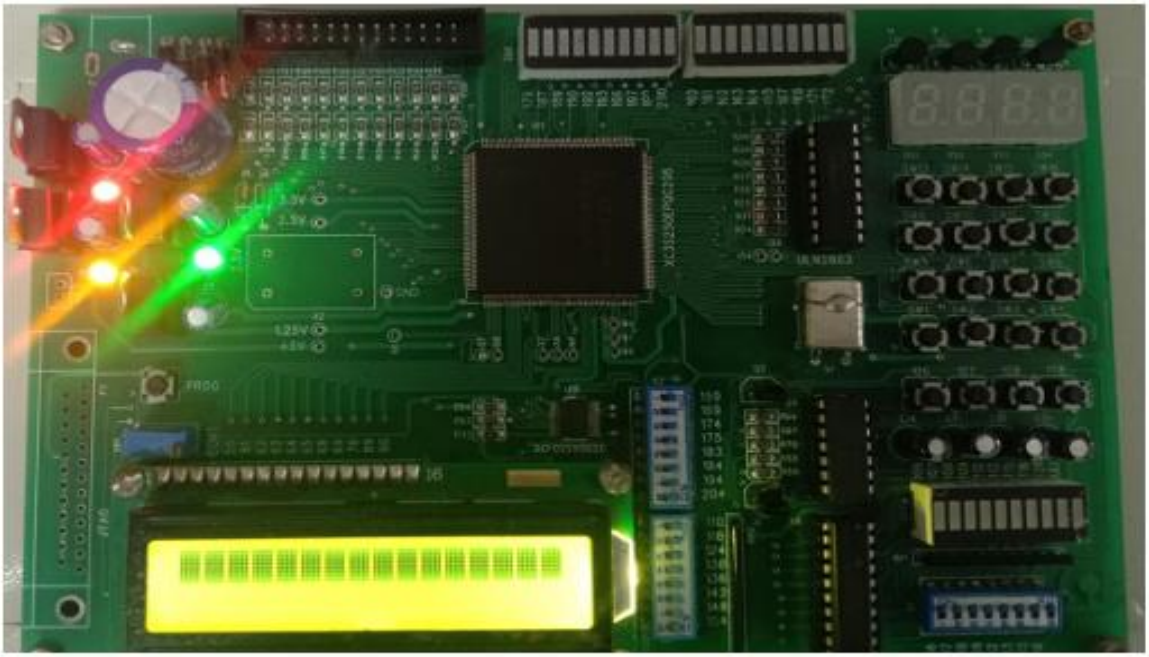

x = 0 , clk = 1 => z = 0

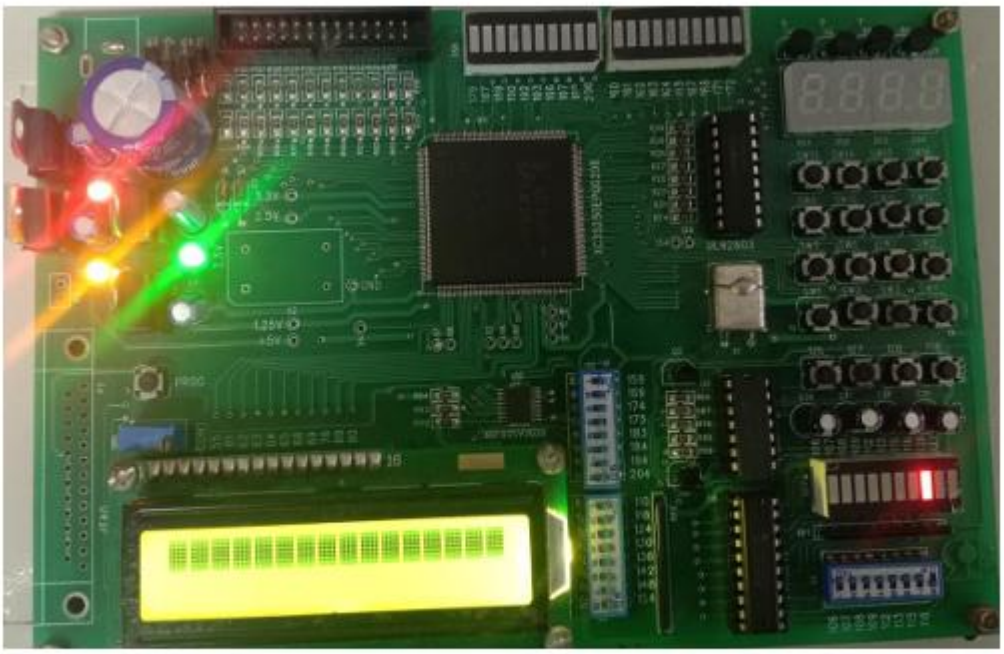

x = 1 , clk = 1 => z = 0

x = 1 , clk = 1 => z = 1